

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA ENGINEERING SEMESTER – 1/2 EXAMINATION – SUMMER- 2016

Subject Code: 3310702**Date: 10-06-2016****Subject Name: Fundamental of Digital Electronics****Time: 10:30 AM TO 01:30 PM****Total Marks: 70****Instructions:**

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
6. English version is authentic.

Q.1	Answer any seven out of ten. દરમાંથી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો.	14
1.	$(105.15)_{10} = (\underline{\hspace{2cm}})_2$	
2.	$(105.15)_{10} = (\underline{\hspace{2cm}})_2$	
3.	$(11011.101)_2 = (\underline{\hspace{2cm}})_{10}$	
4.	$(11011.101)_2 = (\underline{\hspace{2cm}})_{10}$	
5.	$1010+111 = (\underline{\hspace{2cm}})_2$	
6.	$1010+111 = (\underline{\hspace{2cm}})_2$	
7.	Find 1's Compliment and 2's Compliment of $(10010)_2$	
8.	$(10010)_2$ નાલ 1's Compliment અને 2's Compliment મળવો.	
9.	Convert $(378.93)_{10}$ to Octal.	
10.	$(378.93)_{10}$ ને Octal મા ફરવો.	
11.	Write any two postulates related with Boolean algebra.	
12.	Boolean algebra ને લગતા કોઈ બે postulates (નિયમો) લખો.	
13.	Draw symbol and write truth table of Ex-or Gate	
14.	Ex-or Gate નું truth table અને symbol દોરો	
15.	With reference to Boolean algebra fill the following blanks	
16.	(a) $1+1 = \underline{\hspace{1cm}}$ and (b) if $A=0$ then $A' = \underline{\hspace{1cm}}$.	
17.	Boolean algebra ના સંદર્ભ મા નીચે ની ખાલી જગ્યા પૂરો.	
18.	(b) $1+1 = \underline{\hspace{1cm}}$ and (b) if $A=0$ then $A' = \underline{\hspace{1cm}}$.	
19.	Draw k-map of two inputs x & y for $x'y=xy'$	
20.	two inputs x & y for $x'y=xy'$ માટે k-map દોરો	
21.	Draw the symbol of NAND gate and NOR gate.	
22.	NAND gate and NOR gate ના સિમ્બોલ દોરો	
Q.2	(a) State and prove demorgan's theorem	03
પૃષ્ઠ. 2	(અ) demorgan's theorem લખો અને સાબિત કરો.	03
OR		
(a)	State and prove commutative laws of Boolean algebra	03
(અ)	Boolean algebra નાલ commutative laws લખો અને સાબિત કરો.	03
(b)	Prove $AB + A'C + BC = AB + A'C$	03

	(a) $AB + A'C + BC = AB + A'C$ સાબિત કરો	03
	OR	
	(b) Prove $(A+B)(A'+C)(B+C) = (A+B)(A'+C)$	03
	(c) $(A+B)(A'+C)(B+C) = (A+B)(A'+C)$ સાબિત કરો	03
	(d) Explain use of decoder. Draw logic circuit of 4X16 decoder.	04
	(e) Decoder નો ઉપયોગ સમજાવો. 4X16 decoder લોજિક સક્રિટ દોરો	08
	OR	
	(f) Explain use of multiplexer. Draw logic circuit of 8X1 multiplexer.	04
	(g) Multiplexer નો ઉપયોગ સમજાવો. 8X1 multiplexer ની લોજિક સક્રિટ દોરો.	08
	(h) If (i) 2's complement of binary number is 0011 then obtain original number	04
	(i) જો 0011 એ ઓરિજિનલ નંબર નું 2's complement હોય તો original number શોધો	08
	OR	
	(j) If 10's complement of original number is 525 then obtain original number.	04
	(k) જો 525 એ ઓરિજિનલ નંબર નું 10's complement હોય તો original number શોધો	08
Q.3	(a) What is don't care conditions? Explain it with POS.	03
પ્રશ્ન. 3	(l) don't care conditions શું છે ? POS ના ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	03
	OR	
	(m) What is don't care conditions? Explain it with SOP.	03
	(n) don't care conditions શું છે ? SOP ના ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	03
	(o) Draw logic symbol and truth table of Exclusive OR gate.	03
	(p) Exclusive OR gate નું લોજિક સિમ્બોલ તથા ટ્રૂથ ટેબલ દોરો	03
	OR	
	(q) Draw logic symbol and truth table of Exclusive NOR gate.	03
	(r) Exclusive NOR gate નું લોજિક સિમ્બોલ તથા ટ્રૂથ ટેબલ દોરો	03
	(s) Simplify following Boolean function in SOP form using K-map and implement using logic gates $F(A,B,C,D) = \sum m(0,2,6,10,11,12,13) + d(3,4,5,14,15)$	04
	(t) Boolean function ના POS form માં K-map નો ઉપયોગ કરી સાદું રૂપ આપો. $F(A,B,C,D) = \sum m(0,2,6,10,11,12,13) + d(3,4,5,14,15)$	08
	OR	
	(u) Simplify following Boolean function in POS form using K-map and implement using logic gates $F(A,B,C,D) = \pi M(1,2,6,7,8,13,14,15).d(3,5,12)$	04
	(v) Boolean function ના POS form માં K-map નો ઉપયોગ કરી સાદું રૂપ આપો. $F(A,B,C,D) = \pi M(1,2,6,7,8,13,14,15).d(3,5,12)$	08
	(w) State and prove distributive laws of Boolean algebra	04
	(x) Boolean algebra ના distributive laws લખો અને સાબિત કરો.	08
	OR	
	(y) State and prove identity laws of Boolean algebra	04
	(z) Boolean algebra ના identity laws લખો અને સાબિત કરો.	08
Q.4	(aa) What is combinational circuit? Explain with example.	03

પ્રશ્ન. ૪	(અ) combinational circuit શું છે? ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	03
OR		
(અ)	What is sequential circuit? Explain with example.	03
(અ)	sequential circuit શું છે? ઉદાહરણ સાથે સમજાવો	03
(બ)	What is the function of demultiplexer? Explain 1 line to 4 line demultiplexer.	04
(અ)	Demultiplexer નું કાર્ય સમજાવો? 1 line to 4 line demultiplexer સમજાવો.	04
OR		
(બ)	What is the function of adders? Explain half adder and full adder.	04
(અ)	Adders નું કાર્ય સમજાવો? half adder and full adder સમજાવો .	04
(ચ)	Prove NAND gate as universal Gate.	07
(ઝ)	NAND gate ને universal Gate તરીકે સાબિત કરો.	07
Q.5	(અ) Explain BCD to Excess-3 conversion with example	04
પ્રશ્ન. ૫	(અ) BCD to Excess-3 conversion ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	04
(બ)	Design two input comparator.	04
(અ)	two input comparator ની Design કરો.	08
(ચ)	Design two input decoder.	03
(ઝ)	two input decoder ની Design કરો.	03
(દ)	Design 4X1 multiplexer	03
(ઝ)	4X1 multiplexer ની Design કરો.	03
