

Seat No.: _____

Enrolment No. _____

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – III • EXAMINATION – SUMMER 2016

Subject Code: 3330303

Date: 20/05/2016

Subject Name: Medical Electronics

Time: 02:30 PM TO 5:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
5. English version is authentic.

Q.1 Define any seven out of ten. દશમાંથી કોઈપણ સાત ને વ્યાખ્યાયિત કરો. 14

1. Input offset voltage
2. Input offset વોલ્ટેજ
3. Input bias current
4. Input bias સ્રદ્ધા
5. CMRR
6. Slew Rate
7. Gain Bandwidth Product
8. Gain Bandwidth Product
9. Input impedance of Op-amp
10. Input impedance of Op-amp
11. Amplifier
12. એમપ્લિફિયર
13. Oscillator
14. ઓસિલેટર
15. Negative feedback
16. નેગેટિવ ફ્રીડબેક
17. Dual input balance output.
18. Dual input balance output.

Q.2 (a) Explain block diagram of Op-amp in detail. 03

પ્રશ્ન. 2 (અ) Op-amp નો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરી સમજાવો. 03

OR

(a) Enlist the ideal characteristics of op-amp. 03

(અ) Op-amp ની ideal characteristics ની વિગત વાર યાદી આપો. 03

(b) Draw and explain the inverting amplifier. 03

(અ) Inverting amplifier દોરી સમજાવો. 03

OR

- (b) Draw and explain the non inverting amplifier. **03**
 (બ) નોંધ અનિવર્ટિંગ એમ્પલિફિયર દોરી સમજાવો. **03**
 (c) Enlist and explain any one feedback configuration of op-amp. **04**
 (ડ) ઓપ-એમ્પ ની ફેડબેક કિફાત ની ચાદી આપી કોઈ પન એક સમજાવો. **04**

OR

- (c) Write a short note on “ Voltage Follower” **04**
 (ડ) ડ્રેન નોંધ લખો. “ Voltage Follower” **04**
 (d) Explain the instrumentation amplifier in detail **04**
 (સ) Instrumentation amplifier વિગત વાર સમજાવો. **04**

OR

- (d) Explain the importance of instrumentation amplifier in biomedical field. **04**
 (સ) Instrumentation amplifier નું બાયોમેડિકલ ફિલ માં મહત્વ સમજાવો. **04**

- Q.3** (a) Write a short note on “ Integrator” **03**
પ્રશ્ન. 3 (અ) ડ્રેન નોંધ લખો. “ Integrator” **03**

OR

- (a) Write a short note on “Differentiator” **03**
 (અ) ડ્રેન નોંધ લખો. “Differentiator”. **03**
 (b) Draw and explain second order high pass butter worth filter. **03**
 (બ) Second order high pass butter worth filter દોરી સમજાવો. **03**

OR

- (b) Draw and explain first order low pass butter worth filter. **03**
 (બ) First order low pass butter worth filter દોરી સમજાવો. **03**
 (c) Explain RC Phase shift oscillator in detail. **04**
 (સ) RC Phase shift oscillator વિગત વાર સમજાવો. **04**

OR

- (c) Write a short note on “Square wave generator” **04**
 (સ) ડ્રેન નોંધ લખો. “Square wave generator” **04**
 (d) Explain saw tooth wave generator in detail. **04**
 (સ) Saw tooth wave generator વિગત વાર સમજાવો. **04**

OR

- (d) Write a short note on “Schmitt trigger” **04**
 (સ) ડ્રેન નોંધ લખો. “Schmitt trigger”. **04**

- Q.4** (a) Explain the working of digital to analog converter. **03**
પ્રશ્ન. 4 (અ) Digital to analog converter નું કામ સમજાવો. **03**

OR

- (a) Explain the working of successive approximation. **03**
 (અ) Successive approximation નું કામ સમજાવો. **03**
 (b) Explain the working of differential amplifier with one op amp. **04**
 (બ) એક ઓપ એમ્પ થી ડિફરેન્શિયલ એમ્પલિફિયર નું કામ સમજાવો. **04**

OR

- (b) Describe summing and scaling amplifier using inverting configurations. **04**
 (અ) Summing and scaling amplifier નું ઇનવર્ટિંગ કિફાત થી વર્ણન કરો. **04**
 (c) Explain basic Op-amp Comparator with diagram. **07**

	(૬) Op-amp Comparator દોરી સમજાવો.	09
Q.5	(a) Explain working of electrocardiograph amplifier with sketches	04
પ્રશ્ન. ૫	(અ) Electrocardiograph amplifier નું કામ દોરી સમજાવો	08
	(b) Explain the block diagram of cardiac monitors.	04
	(બ) Cardiac monitors નો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરી સમજાવો.	08
	(c) Differentiate the band pass and band reject filter.	03
	(દ) Band pass and band reject filter નો તફાવત આપો.	03
	(d) Write a short note on “Wein bridge oscillator”.	03
	(૮) દ્રોક નોંધ લખો. “Wein bridge oscillator”.	03
