

Seat No.: _____

Enrolment No.: _____

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – III • EXAMINATION – SUMMER 16

Subject Code: 3330905

Date: 24.05.2016

Subject Name: Electronics Components And Circuits

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
6. English version is authentic.

Q.1

Answer any seven out of ten. દશમાંથી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો.

14

1. Draw energy band diagram for conductor, semiconductor and insulator material.
૧. સુવાહક, અર્ધવાહક, અવાહક પદાર્થ નો ઉર્જા બેન્ડ ડાયાગ્રામ દોરો.
2. State advantages and disadvantages of a half wave rectifier.
૨. હાફ વેવ રેક્ટીફાયર ના ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ લખો.
3. Draw the symbol of PN junction diode & write its applications.
૩. PN જંકશન ડાયોડની સંજ્ઞા દોરી ને તેના ઉપયોગ લખો.
4. Define current gain and voltage gain in terms of CE Amplifier.
૪. કોમન એમીટર (CE) એમ્પ્લીફાયર ની સાપેક્ષ માં કંરન્ટ ગેઇન વોલ્ટેજ ગેઇન ની વ્યાખ્યા આપો.
5. What do you mean of power amplifier?
૫. પાવર એમ્પ્લીફાયર એટલે શું?
6. State four advantages of push pull amplifier.
૬. પુશ-પુલ એમ્પ્લીફાયરના ચાર ફાયદાઓ લખો.
7. Give the application of an oscillator.
૭. ઓસીલેટર ના ઉપયોગો લખો.
8. Draw the V-I characteristics of photo transistor.
૮. ફોટો ટ્રાન્ઝિસ્ટર ની વોલ્ટેજ- કંરન્ટ ની લાક્ષણિકતા દોરો.
9. Write characteristics of an ideal OP-AMP
૯. આર્દેશ OP-AMP ની લાક્ષણિકતા લખો.
10. State the limitation of Zener voltage regulator.
૧૦. ઝીનર વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટરની મર્યાદાઓ લખો.

Q.2

- (a) Explain majority and minority charge carrier in P and N type semiconductor. **03**
- પ્રશ્ન. ૨ (અ) P અને N પ્રકાર ના સેમી-કન્ડક્ટર મા મેજોરીટી અને માઇનોરીટી ચાર્જ કેરીયર **03**
સમજાવો.

OR

	(a) Explain P type semiconductor.	03
	(અ) P પ્રકાર ના અર્ધ વાહક સમજાવો.	03
	(b) Compare Zener breakdown and Avalanche breakdown.	03
	(બ) ઝીનર બ્રેકડાઉન અને એવલેન્ચ બ્રેકડાઉન ની સરખામણી કરો.	03
	OR	
	(b) Describe the construction of alloy junction transistor.	03
	(બ) એલોય જંકશન ટ્રાંજિસ્ટર ની સરંચના સમજાવો.	03
	(c) Draw and Explain working of Full Wave rectifier with two diodes.	04
	(ક) બે ડાયોડ નો ઉપયોગ કરી ને ફુલવેવ રેક્ટીફાયર નું કાર્ય દોરીને સમજાવો..	04
	OR	
	(c) State the methods of fabricating PN junction .explain any one method.	04
	(ક) PN જંકશન ને ફેબ્રિકેટીંગ કરવાની પદ્ધતિઓ લખી ગમે તે એક સમજાવો.	04
	(d) Why filter is required in rectifier? State the different types of filter and draw any one filter circuit diagram.	04
	(ડ) રેક્ટીફાયર સરકિટ મા ફિલ્ટર ની જરૂરિયાત શું છે? ફિલ્ટર ના વિવિધ પ્રકાર લખી ગમે તે એક ફિલ્ટર નો સરકિટ ડાયાગ્રામ દોરો.	04
	OR	
	(d) Explain working of PN junction diode.	04
	(ડ) PN જંકશન ડાયોડ નું કાર્ય સમજાવો.	04
Q.3	(a) Explain working of NPN transistor.	03
પ્રશ્ન. 3	(અ) NPN ટ્રાંજિસ્ટર નું કાર્ય સમજાવો.	03
	OR	
	(a) Define α and β . Derive the relationship between α and β .	03
	(અ) α and β ની વ્યાખ્યા આપો અને α અને β વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો.	03
	(b) Explain how the transistor acts as an amplifier.	03
	(બ) ટ્રાંજિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર તરીકે કેવીરીતે કામ કરે છે તે સમજાવો.	03
	OR	
	(b) Compare three configuration of transistor.	03
	(બ) ટ્રાંજિસ્ટર ની ત્રણ કોન્ફિગરેશન ની સરખામણી કરો.	03
	(c) Why cascading of amplifier is required? State different methods of cascading and draw the circuit diagram for transformer coupling.	04
	(ક) એમ્પ્લીફાયર ને કાસ્કેડીંગ શા માટે કરવામાં આવે છે? કાસ્કેડીંગની અલંગ-અલંગ પદ્ધતિઓ લખી ટ્રાન્સફોર્મર કપલીંગ નો સરકિટ ડાયાગ્રામ દોરો.	04
	OR	
	(c) Compare class A and class B amplifier.	04
	(ક) ક્લાસ A અને ક્લાસ B એમ્પ્લીફાયર ની સરખામણી કરો.	04
	(d) What is oscillator? Give classification of an oscillator.	04
	(ડ) ઓસિલેટર એટલે શું? ઓસિલેટર નું વર્ગીકરણ કરો.	04
	OR	
	(d) Explain different types of distortions occurred in amplifier.	04
	(ડ) એમ્પ્લીફાયર મા થતા વિવિધ પ્રકાર ના ડિસ્ટોર્શન સમજાવો.	04

Q.4	(a)	Draw the circuit diagram for Hartley and Colpitt oscillator.	03
પ્રશ્ન. ૪	(અ)	હાર્ટલી અને કોલપીટ ઓસીલેટરનો સરકીટ ડાયાગ્રામ દોરો.	૦૩
		OR	
	(a)	Explain characteristics of Photo diode.	03
	(અ)	ફોટો ડાયોડ ની લાક્ષણિકતા સમજાવો.	૦૩
	(b)	State advantages and applications of FET.	04
	(બ)	FET ના ફાયદાઓ અને ઉપયોગો લખો.	૦૪
		OR	
	(b)	Draw and explain the V-I characteristics of SCR.	04
	(બ)	SCR ની વોલ્ટેજ- કંરંટ ની લાક્ષણિકતા દોરી ને સમજાવો	૦૪
	(c)	Explain RC phase shift oscillator with neat circuit diagram. Also state the advantages and disadvantages of it.	07
	(ક)	RC ફેઝ શિફ્ટ ઓસીલેટર સરકીટ ડાયાગ્રામ દોરી ને સમજાવો.અને તેના ફાયદાઓ અને ગેર ફાયદાઓ લખો.	૦૭
Q.5	(a)	Define the following terms with respect to OP-AMP (1)C.M.M.R(2) Slew Rate (3) Input offset Voltage (4) Input bias current	04
પ્રશ્ન. ૫	(અ)	OP-AMP ની સાપેક્ષમાં નીચેના પદોની વ્યાખ્યા આપો (1)સી.એમ.એમ.આર(2) સ્લેવરેટ (3) ઇનપુટ ઓફસેટ વોલ્ટેજ (4) ઇનપુટ બાયસ કંરંટ	૦૪
	(b)	Draw and explain IC-555 as a mono-stable multi vibrator.	04
	(બ)	IC-555 નો ઉપયોગ કરી ને મોનો સ્ટેબલ મલ્ટીવાયબ્રેટર દોરી ને સમજાવો.	૦૪
	(c)	Draw block diagram of regulated power and explain each block.	03
	(ક)	રેગ્યુલેટેડ પાવર સપ્લાય નો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરી ને તેના દરેક બ્લોક સમજાવો.	૦૩
	(d)	Explain principal of SMPS.	03
	(ડ)	SMPS નો કાર્ય સિધ્ધાંત સમજાવો.	૦૩
