

Gujarat Technological University

Diploma Engineering C to D Bridge Course Examination

Subject Code: C321102

Date: 03-6-2016

Subject Name: Electronic Networks

Time: 10.30 AM TO 12:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumption wherever necessary.
3. Each question is of 1 mark.
4. Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed)
5. English version is authentic.

No. Question Text and Option. પ્રશ્ન અને વિકલ્પો.

Which of the following is not a passive element

1. A. Resistor B. Voltage source
C. Inductor D. Capacitor

નીચેનામાંથી કયો પેસિવ એલીમેન્ટ નથી.

૧. અ. રેઝીસ્ટર બ. વોલ્ટેજ સોર્સ
ક. ઇન્ડક્ટર ડ. કેપેસિટર

Which of the following is a unilateral element

2. A. Resistor B. Inductor
C. Silicon diode D. None of these

નીચેનામાંથી કયો યુનીલેટરલ એલીમેન્ટ છે.

૨. અ. રેઝીસ્ટર બ. ઇન્ડક્ટર
ક. સિલિકોન ડાયોડ ડ. આમાંથી કોઈ પણ નહીં

Two capacitors $4\ \mu\text{F}$ and $6\ \mu\text{F}$ are connected in parallel then total capacitance is

3. A. $2\ \mu\text{F}$ B. $1/10\ \mu\text{F}$
C. $12/5\ \mu\text{F}$ D. $10\ \mu\text{F}$

બે કેપેસિટર $4\ \mu\text{F}$ અને $6\ \mu\text{F}$ ને સમાંતર જોડતા કુલ કેપેસિટન્સ

૩. અ. $2\ \mu\text{F}$ બ. $1/10\ \mu\text{F}$
ક. $12/5\ \mu\text{F}$ ડ. $10\ \mu\text{F}$

Ideal voltage source has internal resistance of

4. A. $0\ \Omega$ B. $10\ \Omega$
C. $1\ \Omega$ D. $\infty\ \Omega$

આઈડિઅલ વોલ્ટેજ સોર્સનો ઇન્ટર્નલ રેઝીસ્ટન્સ

૪. અ. $0\ \Omega$ બ. $10\ \Omega$
ક. $1\ \Omega$ ડ. $\infty\ \Omega$

“Any linear bilateral network having energy sources and resistances can be replaced by equivalent circuit consisting of voltage source in series with an equivalent resistance.” Is a statement of which theorem?

5. A. Thevenin's theorem B. Maximum power transfer theorem
C. None of these D. Norton's theorem

- બે પોર્ટ નેટવર્કમાં ઇનપુટ કરન્ટ 10 A અને ઇનપુટ વોલ્ટેજ 20 V છે. આઉટપુટ કરન્ટ 4 A અને ઇનપુટ વોલ્ટેજ 20 V છે. તો ઇનપુટ ઇમ્પીડન્સ શું થાય?
૧૧. અ. 2Ω બ. 10Ω
ક. 5Ω ડ. 2.5Ω
- “Maximum power will be transferred from source to load if load impedance is complex conjugate of source impedance.” Is a statement of which theorem
12. A. Norton's theorem B. Maximum power transfer theorem
C. Reciprocity theorem D. Thevenin's theorem
- “જો લોડ ઇમ્પીડન્સ સોર્સ ઇમ્પીડન્સનો કોમ્પ્લેક્સ કંજુગેટ હોય તો સોર્સમાંથી લોડમાં મેક્સિમમ પાવર ટ્રાન્સફર થાય”- આ કઈ થિયેરમનું સ્ટેટમેન્ટ છે?
૧૨. અ. નોર્ટોન્સ થિયેરમ બ. મેક્સિમમ પાવર ટ્રાન્સફર થિયેરમ
ક. રેસીપ્રોસીટી થિયેરમ ડ. થેવેનીન થિયેરમ
- Dual of Capacitance is
13. A. Inductance B. Resistance
C. Capacitance D. None of these
- કેપેસિટન્સનું ડ્યુઅલ શું છે?
૧૩. અ. ઇન્ડક્ટન્સ બ. રેઝિસ્ટન્સ
ક. કેપેસિટન્સ ડ. આમાંથી કોઈ પણ નહીં
- The mesh analysis technique is useful when a circuit containing more number of
14. A. Current sources B. Voltage sources
C. Dependent sources D. None of these
- સર્કીટમાં કયા પ્રકારના સોર્સિસ વધારે હોય ત્યારે મેશ એનાલિસિસનો ઉપયોગ થાય છે?
૧૪. અ. કરન્ટ સોર્સિસ બ. વોલ્ટેજ સોર્સિસ
ક. ડિપેન્ડન્ટ સોર્સિસ ડ. આમાંથી કોઈ પણ નહીં
- What is used in node analysis?
15. A. KVL B. KCL
C. KPL D. None of these
- નોડ એનાલિસિસમાં શેનો ઉપયોગ થાય છે?
૧૫. અ. KVL બ. KCL
ક. KPL ડ. આમાંથી કોઈ પણ નહીં
- If source impedance is $Z_s=R_s+jX_s$ and load impedance $Z_L=R_L+jX_L$ Maximum power transfer takes place when
16. A. $R_s=R_L$ and $X_s=X_L$ B. $R_s=R_L$ and $X_s=(-X_L)$
C. $R_s=(-R_L)$ and $X_s=X_L$ D. None of these
- જો સોર્સ ઇમ્પીડન્સ $Z_s=R_s+jX_s$ અને લોડ ઇમ્પીડન્સ $Z_L=R_L+jX_L$ હોય તો સોર્સમાંથી લોડમાં મેક્સિમમ પાવર ક્યારે ટ્રાન્સફર થાય?
૧૬. અ. $R_s=R_L$ and $X_s=X_L$ બ. $R_s=R_L$ and $X_s=(-X_L)$
ક. $R_s=(-R_L)$ and $X_s=X_L$ ડ. આમાંથી કોઈ પણ નહીં
- Thevenin's equivalent circuit consists of
17. A. Voltage source and equivalent series resistance B. Voltage source and equivalent parallel resistance
C. current source and equivalent series resistance D. current source and equivalent parallel resistance

થેવેનીન્સ ઇક્વીવેલન્ટ સર્કીટમાં શું હોય છે?

૧૭. અ. વોલ્ટેજ સોર્સ અને ઇક્વીવેલન્ટ બ. વોલ્ટેજ સોર્સ અને ઇક્વીવેલન્ટ પેરેલલ રેઝીસ્ટન્સ
સીરીઝ રેઝીસ્ટન્સ
ક. કરન્ટ સોર્સ અને ઇક્વીવેલન્ટ ડ. કરન્ટ સોર્સ અને ઇક્વીવેલન્ટ પેરેલલ રેઝીસ્ટન્સ
સીરીઝ રેઝીસ્ટન્સ

Which theorem is used when a linear bilateral network is using two or more number of energy sources?

18. A. Reciprocity theorem B. Norton's theorem
C. Superposition theorem D. Thevenin's theorem

જ્યારે લિનીયર બાયલેટરલ નેટવર્કમાં બે કરતા વધારે એનર્જી સોર્સિસ હોય તો કઈ થિયેરમનો ઉપયોગ થાય?

૧૮. અ. રેસીપ્રોસીટી થિયેરમ બ. નોર્ટોન્સ થિયેરમ
ક. સુપરપોઝીશન થિયેરમ ડ. થેવેનીન થિયેરમ

The algebraic sum of current meeting at a junction is zero –it is a statement of

19. A. KCL B. ALL
C. KPL D. KVL

જંક્શન પર ભેગા થતા કરન્ટનો એલજેબ્રીક સરવાળો શૂન્ય થાય છે-આ કોનું સ્ટેટમેન્ટ છે?

૧૯. અ. KCL બ. ALL
ક. KPL ડ. KVL

If two $4\ \Omega$ resistances connected in series are connected across 8Volt DC Supply then voltage across each resistance is

20. A. 1Volt B. 2 Volt
C. 4Volt D. None of these

જો બે સિરીઝમાં જોડાયેલ $4\ \Omega$ રેઝીસ્ટન્સને 8Volt ડીસી સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે તો દરેક રેઝીસ્ટન્સની એકોસમાં કેટલો વોલ્ટેજડ્રોપ થાય?

૨૦. અ. 1 વોલ્ટ બ. 2 વોલ્ટ
ક. 4 વોલ્ટ ડ. આમાંથી કોઈ પણ નહીં

Dual of resistance is

21. A. Inductance B. None of these
C. capacitance D. conductance

રેઝીસ્ટન્સનું ડ્યુઅલ શું છે?

૨૧. અ. ઇન્ડક્ટન્સ બ. આમાંથી કોઈ પણ નહીં
ક. કેપેસિટન્સ ડ. કન્ડક્ટન્સ

The two Laws which form basis of circuit analysis were stated by

22. A. Kirchoff B. Faraday
C. ohm D. None of these

જે બે નિયમો સર્કીટ એનાલિસીસનો પાયો છે તે કોના દ્વારા દર્શાવાયા છે?

૨૨. અ. કિર્ચોફ બ. ફેરેડે
ક. ઓહમ ડ. આમાંથી કોઈ પણ નહીં

Dual of node analysis is

23. A. Mesh B. Mesh analysis
C. Node D. KCL

નોડ એનાલિસીસનું ડ્યુઅલ શું છે?

૨૩. અ. મેસ બ. મેસ એનાલિસીસ
ક. નોડ ડ. KCL
24. $\sum IR + \sum E.M.F. = 0$ equation represent
A. KVL B. KCL
C. OHM'S law D. None of these
- $\sum IR + \sum E.M.F. = 0$ સમીકરણ શું બતાવે છે?
૨૪. અ. KVL બ. KCL
ક. ઓહ્મ્સનો નિયમ ડ. આમાંથી કોઈ પણ નહીં
- Norton's equivalent circuit consists of
25. A. Voltage source and equivalent series resistance B. Voltage source and equivalent parallel resistance
C. current source and equivalent series resistance D. current source and equivalent parallel resistance
- નોર્ટોન્સ ઇક્વીવેલન્ટ સર્કીટમાં શું હોય છે?
- અ. વોલ્ટેજ સોર્સ અને ઇક્વીવેલન્ટ સીરીઝ રેઝીસ્ટન્સ બ. વોલ્ટેજ સોર્સ અને ઇક્વીવેલન્ટ પેરેલલ રેઝીસ્ટન્સ
૨૫. ક. કરન્ટ સોર્સ અને ઇક્વીવેલન્ટ સીરીઝ રેઝીસ્ટન્સ ડ. કરન્ટ સોર્સ અને ઇક્વીવેલન્ટ પેરેલલ રેઝીસ્ટન્સ
- Dual of current is
26. A. Impedance B. Resistance
C. Voltage D. None of these
- કરન્ટનું ડ્યુઅલ શું છે?
૨૬. અ. ઈન્ડક્ટન્સ બ. રેઝીસ્ટન્સ
ક. વોલ્ટેજ ડ. આમાંથી કોઈ પણ નહીં
- if 10Volt voltage source with 5Ω internal resistance is connected across 5Ω load resistance then maximum power transferred to load is
27. A. 3Watts B. 4 watts
C. 5 Watts D. 6 Watts
- 5Ω ઇન્ટર્નલ રેઝીસ્ટન્સ ધરાવતા 10V ના વોલ્ટેજ સોર્સને જો 5Ω લોડ રેઝીસ્ટન્સ સાથે જોડવામાં આવે તો લોડમાં કેટલો મેક્સિમમ પાવર ટ્રાન્સફર થાય?
૨૭. અ. ૩ વોટ્સ બ. ૪ વોટ્સ
ક. ૫ વોટ્સ ડ. ૬ વોટ્સ
- Load current in thevenin's equivalent circuit is given by
28. A. $V_{th}/(R_{th}+R_L)$ B. $(V_{th}*V_{th})/R_{th}$
C. V_{th}/R_{th} D. None of these
- થેવેનીન્સ ઇક્વીવેલન્ટ સર્કીટમાં લોડ કરન્ટ શું હોય છે?
૨૮. અ. $V_{th}/(R_{th}+R_L)$ બ. $(V_{th}*V_{th})/R_{th}$
ક. V_{th}/R_{th} ડ. આમાંથી કોઈ પણ નહીં
- Load current in Norton's equivalent circuit is given by
29. A. $(I_{sc}*R_{eq})/R_{eq}+R_L$ B. $(I_{sc}*R_{eq})/R_{eq}+R_L$
C. $I_{sc}/(R_{eq}+R_L)$ D. None of these
- નોર્ટોન્સ ઇક્વીવેલન્ટ સર્કીટમાં લોડ કરન્ટ શું હોય છે?
૨૯. અ. $(I_{sc}*R_{eq})/R_{eq}+R_L$ બ. $(I_{sc}*R_{eq})/R_{eq}+R_L$

35. અ. fr/BW બ. fr*BW
ક. BW/fr ડ. fr-BW
- Mutual inductance is a property associated with
37. A. One coil B. None of these
C. Resistor D. Two or more coil
- મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ પ્રોપર્ટી કોની સાથે જોડાયેલી છે?
39. અ. એક કોઇલ બ. આમાંથી કોઇ પણ નહીં
ક. રેઝીસ્ટર ડ. બે અથવા વધારે કોઇલ
- An ideal transformer should have
38. A. Zero power dissipation in both windings B. Extremely large self inductance of each winding
C. Co-efficient of coupling =1 D. All of these
- આઇડલ ટ્રાન્સફોર્મર કોને કહેવાય?
36. અ. બંને વાઇન્ડીંગમાં પાવર બ. દરેક વાઇન્ડીંગમાં સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ ખૂબ જ મોટો હોય
ડીસીપેશન ઝીરો હોય
- ક. કોએફિશીયન્ટ ઓફ કપલીંગ=1 ડ. આમાંથી બધા જ
- A series R-L-C circuit consists of $R=15\Omega$, $L=3H$ and $C=15\mu F$ then resonant frequency is
39. A. 71.71Hz B. 17.71Hz
C. 71.17Hz D. 17.17Hz
- સીરીઝ R-L-C સર્કિટમાં જો $R=15\Omega$, $L=3H$ અને $C=15\mu F$ હોય તો રેઝોનન્ટ ફ્રીક્વન્સી શું હોય?
36. અ. 71.71 હર્ટ્ઝ બ. 17.71 હર્ટ્ઝ
ક. 71.17 હર્ટ્ઝ ડ. 17.17 હર્ટ્ઝ
- Transformer works on
40. A. Kirchoff's law B. Faraday's law
C. Snel's law D. None of above
- ટ્રાન્સફોર્મર શેના પર કામ કરે છે?
40. અ. કીર્ચોફનો નિયમ બ. ફેરેડેનો નિયમ
ક. સ્નેલનો નિયમ ડ. આમાંથી કોઇ પણ નહીં
- For Doubly tuned air-core transformer
41. A. It is used in Radio receiver B. Has both sides of transformers are tuned
C. All of these D. It is used to increase Bandwidth
- ડબલી ટ્યુન્ડ એર-કોર ટ્રાન્સફોર્મર માટે
41. અ. તે રેડીઓ રીસીવરમાં વપરાય છે. બ. બંને બાજુના ટ્રાન્સફોર્મર ટ્યુન્ડ હોય છે
ક. આમાંથી બધા જ ડ. તે બેન્ડવીડ્થ વધારવા ઉપયોગી છે.
- A resistance of 10Ω , an inductor and a capacitor having capacitive reactance of 60Ω at resonance are connected in series then value of inductive reactance is
42. A. 10Ω B. 50Ω
C. 60Ω D. 6.0Ω
- 10Ω રેઝીસ્ટર, ઇન્ડક્ટર અને 60Ω કેપેસિટીવ રીએક્ટન્સ ધરાવતા કેપેસિટરને રેઝોનન્સે સીરીઝમાં જોડેલા હોય ત્યારે ઇન્ડક્ટીવ રીએક્ટન્સ શું હોય?
42. અ. 10Ω ઓહમ બ. 50Ω ઓહમ
ક. 60Ω ઓહમ ડ. 6.0Ω ઓહમ
43. Attenuator is used in

- A. Testing laboratories
C. All of these
એટેન્યુએટર શેમાં વપરાય છે?
43. અ. ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીઝ
ક. આમાંથી બધા જ
Relationship between Neper and Decibel is
A. Attenuation in db=8.686*attenuation in Neper
44. C. Attenuation in db=0.1152*attenuation in Neper
D. Attenuation in Neper =8.686*attenuation in db
D. None of these
નેપિયર અને ડેસીબલ વચ્ચેનો સંબંધ કયો છે?
- અ. એટેન્યુએશન(ડીબીમાં)=8.686*
44. એટેન્યુએશન(નેપિયરમાં)
ક. એટેન્યુએશન(ડીબીમાં)=0.1152*
D. એટેન્યુએશન(નેપિયરમાં)
એટેન્યુએશન(ડીબીમાં)
D. આમાંથી કોઈ પણ નહીં
એટેન્યુએશન(નેપિયરમાં)
- Attenuator is purely
45. A. Inductive network
C. Resistive network
B. None of these
D. Capacitive network
એટેન્યુએટર એ પ્યોરલી કેવી નેટવર્ક છે?
44. અ. ઇન્ડક્ટીવ નેટવર્ક
ક. રેઝીસ્ટીવ નેટવર્ક
After attenuation power level of output signal
46. A. Remains same
C. Increases
B. decreases
D. None of these
એટેન્યુએશન પછી આઉટપુટ સિગ્નલનું પાવર લેવલ શું થાય?
45. અ. સરખું રહે
ક. વધે
B. ઘટે
D. આમાંથી કોઈ પણ નહીં
- For symmetrical lattice attenuator has 6 db loss and load impedance of 100 Ω then value of R1 is
47. A. 333 Ω
C. 3 Ω
B. 3.33 Ω
D. 33.3 Ω
સિમેટ્રીકલ લેટાઇસ એટેન્યુએટર માટે જો લોસ 6 db હોય અને લોડ ઇમ્પીડન્સ 100 Ω હોય તો R1 ની કિંમત શું થાય?
49. અ. 333 ઓહમ
ક. 3 ઓહમ
B. 3.33 ઓહમ
D. 33.3 ઓહમ
- In symmetrical lattice attenuator with characteristic impedance Ro and attenuation N the resistance of series arm is given by
48. A. $R1=\{Ro(N-1)\}/(N+1)$
C. $R1=\{Ro(N+1)\}/(N-1)$
B. $R1=\{Ro(N)\}/(N+1)$
D. $R1=\{Ro(N-1)\}/(N)$
સિમેટ્રીકલ લેટાઇસ ટાઇપ એટેન્યુએટર જેનો કેરેક્ટરીસ્ટીક ઇમ્પીડન્સ Ro અને એટેન્યુએશન N હોય તો સીરીઝ આર્મનો રેઝીસ્ટન્સ શું હશે?
48. અ. $R1=\{Ro(N-1)\}/(N+1)$
ક. $R1=\{Ro(N+1)\}/(N-1)$
B. $R1=\{Ro(N)\}/(N+1)$
D. $R1=\{Ro(N-1)\}/(N)$
49. Amplitude equalizer are used in

- A. Speech reproduction
C. telephony
B. All of these
D. Transmission lines

એમ્પ્લીટ્યુડ ઇક્વલાઇઝર ક્યાં વપરાય છે?

૪૯. અ. સ્પીચ રીપ્રોડક્શનમાં
ક. ટેલિફોની
બ. આમાંથી બધા જ
ડ. ટ્રાન્સમિશન લાઇન

Phase equalizers are used

50. A. To avoid phase distortion
C. All of above
B. In TV signal transmission lines
D. In Facsimile systems

ફેઝ ઇક્વલાઇઝર ક્યાં વપરાય છે?

૫૦. અ. ફેઝ ડિસ્ટોર્શન દૂર કરવા
ક. આમાંથી બધા જ
બ. TV સિગ્નલ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં
ડ. ફેસીમાઇલ સિસ્ટમમાં

Following is not a amplitude equalizer

51. A. Series type two terminal
C. Parallel type two terminal
B. Lattice type four terminal
D. shunt type two terminal

કયુ એમ્પ્લીટ્યુડ ઇક્વલાઇઝર નથી?

૫૧. અ. સીરીઝ ટાઇપ ટુ ટર્મીનલ
ક. પેરેલલ ટાઇપ ટુ ટર્મીનલ
બ. લેટાઇસ ટાઇપ ફોર ટર્મીનલ
ડ. શન્ટ ટાઇપ ટુ ટર્મીનલ

Which is phase equalizer?

52. A. Parallel type
C. Series type
B. Lattice type
D. Shunt type

કયુ ફેઝ ઇક્વલાઇઝર છે?

૫૨. અ. પેરેલલ ટાઇપ
ક. સિરીઝ ટાઇપ
બ. લેટાઇસ ટાઇપ
ડ. શન્ટ ટાઇપ

In symmetrical- π type attenuator with characteristic impedance R_o and attenuation N the resistance of shunt arm is given by

53. A. $R_2 = \{R_o(N-1)\}/(N+1)$
C. $R_2 = \{R_o(N+1)\}/(N-1)$
B. $R_2 = \{R_o(N)\}/(N+1)$
D. $R_2 = \{R_o(N-1)\}/(N)$

સિમેટ્રીકલ- π ટાઇપ એટેન્યુએટર જેનો કેરેક્ટરીસ્ટીક ઇમ્પીડન્સ R_o અને એટેન્યુએશન N હોય તો શન્ટ આર્મનો રેઝીસ્ટન્સ શુ હશે?

૫૩. અ. $R_2 = \{R_o(N-1)\}/(N+1)$
ક. $R_2 = \{R_o(N+1)\}/(N-1)$
બ. $R_2 = \{R_o(N)\}/(N+1)$
ડ. $R_2 = \{R_o(N-1)\}/(N)$

In symmetrical-T type attenuator with characteristic impedance R_o and attenuation N the resistance of shunt arm is given by

54. A. $R_2 = \{2NR_o\}/\{(N+1)(N-1)\}$
C. $R_2 = \{2NR_o\}/\{(N+1)(N+1)\}$
B. $R_2 = \{NR_o\}/\{(N+1)(N-1)\}$
D. $R_2 = \{2N\}/\{(N+1)(N-1)\}$

સિમેટ્રીકલ- T ટાઇપ એટેન્યુએટર જેનો કેરેક્ટરીસ્ટીક ઇમ્પીડન્સ R_o અને એટેન્યુએશન N હોય તો શન્ટ આર્મનો રેઝીસ્ટન્સ શુ હશે?

૫૪. અ. $R_2 = \{2NR_o\}/\{(N+1)(N-1)\}$
ક. $R_2 = \{2NR_o\}/\{(N+1)(N+1)\}$
બ. $R_2 = \{NR_o\}/\{(N+1)(N-1)\}$
ડ. $R_2 = \{2N\}/\{(N+1)(N-1)\}$

In symmetrical- π type attenuator with characteristic impedance R_o and attenuation N the resistance of series arm is given by

55. A. $R_1 = \{(N-1)(N+1)R_o\}/\{2N\}$
C. $R_1 = \{(N-1)(N-1)R_o\}/\{2N\}$
B. $R_1 = \{(N-1)(N+1)R_o\}/\{2N\}$
D. $R_1 = \{(N-1)(N+1)\}/\{2N\}$

સિમેટ્રીકલ- π ટાઇપ એટેન્યુએટર જેનો કેરેક્ટરીસ્ટીક ઇમ્પીડન્સ R_o અને એટેન્યુએશન N હોય તો સિરીઝ આર્મનો રેઝીસ્ટન્સ શું હશે?

૫૫. અ. $R_1 = \{(N-1)(N+1)R_o\}/\{N\}$ બ. $R_1 = \{(N-1)(N+1)R_o\}/\{2N\}$
ક. $R_1 = \{(N-1)(N-1)R_o\}/\{2N\}$ ડ. $R_1 = \{(N-1)(N+1)\}/\{2N\}$

For symmetrical-T attenuator has 40 db loss and load impedance of 300Ω then value of R_2 is

56. A. 3Ω B. 4Ω
C. 5Ω D. 6Ω

સિમેટ્રીકલ-T એટેન્યુએટર માટે જો લોસ 40 db હોય અને લોડ ઇમ્પીડન્સ 300Ω હોય તો R_2 ની કિંમત શું થાય?

૫૬. અ. 3 ઓહમ બ. 4 ઓહમ
ક. 5 ઓહમ ડ. 6 ઓહમ

It passes certain band of frequencies.

57. A. Band stop filter B. All pass filter
C. Low pass filter D. Band pass filter

તેમાં ચોક્કસ બેન્ડની ફ્રીક્વન્સી પાસ થાય

૫૭. અ. બેન્ડ સ્ટોપ ફિલ્ટર બ. ઓલ પાસ ફિલ્ટર
ક. લો પાસ ફિલ્ટર ડ. બેન્ડ પાસ ફિલ્ટર

Drawback of constant-k filter is

58. A. Attenuation is not sharp in attenuation band B. Characteristic impedance is not constant
C. Mismatch occurs at different frequencies when terminated in fixed resistive load D. All of above

કોનસ્ટન્ટ-k ફિલ્ટરના ગેરફાયદા કયા છે?

- અ. એટેન્યુએશન બેન્ડમાં એટેન્યુએશન શાર્પ ના હોય બ. કેરેક્ટરીસ્ટીક ઇમ્પીડન્સ અચળ ના હોય
૫૮. ક. જ્યારે ફ્રીક્વન્સી રેઝીસ્ટીવ લોડમાં ટર્મીનેટ કરીએ ત્યારે જુદીજુદી ફ્રીક્વન્સીએ મીસમેચ થાય. ડ. આમાંથી બધા જ

It stops certain band of frequencies.

59. A. Band stop filter B. All of above
C. Band elimination filter D. Band reject filter

તેમાં ચોક્કસ બેન્ડની ફ્રીક્વન્સી પાસ ના થાય

૫૯. અ. બેન્ડ સ્ટોપ ફિલ્ટર બ. આમાંથી બધા જ
ક. બેન્ડ એલીમીનેશન ફિલ્ટર ડ. બેન્ડ રીજેક્ટ ફિલ્ટર

For an ideal filter

60. A. All of these B. infinite attenuation in stop band
C. Transition region between stop band and pass band would be very small D. Zero attenuation in pass band

આઇડીયલ ફિલ્ટર માટે

૬૦. અ. આમાંથી બધા જ બ. સ્ટોપ બેન્ડમાં એટેન્યુએશન અનંત હોય

- ક. સ્ટોપ બેન્ડ અને પાસ બેન્ડ વચ્ચેનો ટ્રાંઝીશન વિભાગ ખૂબ જ નાનો હોય
- સ. પાસ બેન્ડમાં એટેન્યુએશન શૂન્ય હોય
61. For m-derived filter
- A. Sharper cut off characteristics with steeper rise at f_c
- B. Z_o will be more uniform within passband
- C. Both A & B
- D. None of these
- m-ડીરાઇવ્ડ ફિલ્ટર માટે
- ક. f_c એ સ્ટીપર રાઇઝ સાથે શાર્પર કટઓફ કેરેક્ટરીસ્ટીક્સ
- બ. પાસ બેન્ડમાં Z_o વધારે યુનિફોર્મ હોય
- ક. A અને B બંને
- સ. આમાંથી કોઈ પણ નહીં
- Frequencies between 100 Hz to 2000 Hz should pass. All other frequencies greater than 2000Hz should stop. Which filter should use.
62. A. Band stop filter
- B. High pass filter
- C. Low pass filter
- D. Band pass filter
- 100 હર્ટઝ થી 2000 હર્ટઝ ફ્રીક્વન્સી પાસ થાય. બાકીની બધી ફ્રીક્વન્સી 2000 Hz થી મોટી પાસ ના થાય આ માટે કયું ફિલ્ટર વાપરશે?
- ક. બેન્ડ સ્ટોપ ફિલ્ટર
- બ. હાઇ પાસ ફિલ્ટર
- ક. લો પાસ ફિલ્ટર
- સ. બેન્ડ પાસ ફિલ્ટર
- For constant k type high pass filter
63. A. $f_c = 1/(4\pi\sqrt{LC})$
- B. $f_c = 1/(4\pi + \sqrt{LC})$
- C. $f_c = 1/(4\pi - \sqrt{LC})$
- D. $f_c = 1/(4\pi * \sqrt{LC})$
- કોનસ્ટન્ટ-k ટાઇપ હાઇપાસ ફિલ્ટર માટે
- ક. $f_c = 1/(4\pi/\sqrt{LC})$
- બ. $f_c = 1/(4\pi + \sqrt{LC})$
- ક. $f_c = 1/(4\pi - \sqrt{LC})$
- સ. $f_c = 1/(4\pi * \sqrt{LC})$
- A T or π network is called constant-k type if
64. A. $Z_1 Z_2 \neq K * K$
- B. $Z_1 Z_2 = K * K$
- C. $Z_1 / Z_2 \neq K * K$
- D. $Z_1 / Z_2 = K * K$
- T અથવા π નેટવર્કને કોનસ્ટન્ટ-k ટાઇપ કહેવાય
- ક. $Z_1 Z_2 \neq K * K$
- બ. $Z_1 Z_2 = K * K$
- ક. $Z_1 / Z_2 \neq K * K$
- સ. $Z_1 / Z_2 = K * K$
- For m-derived π -section low pass filter if cut off frequency is 1.5KHz and infinite attenuation frequency is 1.8KHz then value of m is
65. A. 0
- B. 0.553
- C. 1.553
- D. None of these
- m-ડીરાઇવ્ડ π -સેક્શન લો પાસ ફિલ્ટર માટે જો કટ ઓફ ફ્રીક્વન્સી 1.5KHz અને ઇનફાઇનિટ એટેન્યુએશન ફ્રીક્વન્સી 1.8KHz હોય તો m ની કિંમત શી હશે?
- ક. 0
- બ. 0.553
- ક. 1.553
- સ. આમાંથી કોઈ પણ નહીં
- In m-derived filter value of m is
66. A. $m > 1$
- A. $m < 0$
- C. $0 < m < 1$
- C. $0 > m > 1$
- m-ડીરાઇવ્ડ ફિલ્ટરમાં m ની કિંમત

૬૬. અ. $m > 1$ બ. $m < 0$
ક. $0 < m < 1$ ડ. $0 > m > 1$

Frequencies between 2000 Hz to 2500 Hz should stop. All other frequencies should pass. Which filter should use.

67. A. Band stop filter B. High pass filter
C. Low pass filter D. Band pass filter

2000 Hz to 2500 Hz ફ્રીક્વન્સી પસાર ના થાય અને બીજી બધી ફ્રીક્વન્સી પસાર થાય તે માટેનું ફિલ્ટર

૬૭. અ. બેન્ડ સ્ટોપ ફિલ્ટર બ. હાઇ પાસ ફિલ્ટર
ક. લો પાસ ફિલ્ટર ડ. બેન્ડ પાસ ફિલ્ટર

Frequencies between 2000 Hz to 2500 Hz should pass. All other frequencies should stop. Which filter should use.

68. A. Band stop filter B. High pass filter
C. Low pass filter D. Band pass filter

2000 Hz to 2500 Hz ફ્રીક્વન્સી પસાર થાય અને બીજી બધી ફ્રીક્વન્સી પસાર ના થાય તે માટેનું ફિલ્ટર

૬૮. અ. બેન્ડ સ્ટોપ ફિલ્ટર બ. હાઇ પાસ ફિલ્ટર
ક. લો પાસ ફિલ્ટર ડ. બેન્ડ પાસ ફિલ્ટર

Frequencies between 100 Hz to 2000 Hz should stop. All other frequencies greater than 2000Hz should pass. Which filter should use.

69. A. Band stop filter B. High pass filter
C. Low pass filter D. Band pass filter

100 Hz થી 2000 Hz ફ્રીક્વન્સી પસાર ના થાય અને બીજી બધી ફ્રીક્વન્સી 2000 Hz થી મોટી પસાર થાય તે માટેનું ફિલ્ટર

૬૯. અ. બેન્ડ સ્ટોપ ફિલ્ટર બ. હાઇ પાસ ફિલ્ટર
ક. લો પાસ ફિલ્ટર ડ. બેન્ડ પાસ ફિલ્ટર

In constant-k type filter value of $(k \cdot k)$ is

70. A. C/L B. $1/(LC)$
C. L/C D. (LC)

કોન્સ્ટન્ટ- k ટાઇપમાં $(k \cdot k)$ ની કિંમત

૭૦. અ. C/L બ. $1/(LC)$
ક. L/C ડ. (LC)
